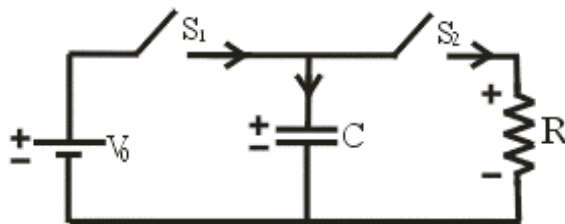


פרק 4: מעגלים מסדר ראשון

מעגלים מסדר ראשון הם מעגלים שתגובתם ניתנת לתיאור ע"י משוואה דיפרנציאלית מסדר ראשון. כדי לפתור את המד"ר המתאימה למעגל, אנו נוקטים בגישה של הפרדת תנאי התחלה (פתרון ZIR) ובעיית המקורות (פתרון ZSR). בהמשך נסביר את משמעות השמות וההפרדה.

פתרון ה-ZIR

נמחיש את הפתרון ע"י שתי דוגמאות נפוצות של מעגלים מסדר ראשון:



מעגל RC

תחילה המתג S_1 סגור ולכן הקבל נטען ל- $V_C = V_0$. כלומר: $V_C(t=0) = V_0$. כעת נניח ש- S_1 נפתח ו- S_2 נסגר בו זמנית ברגע $t = 0$. עבור כל $t \geq 0$ מתקיימים חוקי קירכהוף:

$$\text{KVL} \rightarrow V_C(t) = V_R(t)$$

$$\text{KCL} \rightarrow i_C(t) + i_R(t) = 0$$

וכמובן שמתקיימים קשרי המתח-זרם הרגילים על כל אלמנט:

$$V_R = i_R R \quad \text{על הנגד:}$$

$$i_C = C \frac{dV_C}{dt} \quad \text{ועל הקבל:}$$

$$V_C(0) = V_0 \quad \text{נציב ונקבל:}$$

$$i_C(t) = C \frac{dV_C(t)}{dt} = -i_R(t) = -\frac{V_R(t)}{R} = -\frac{V_C(t)}{R}$$

$$\Rightarrow C \frac{dV_C(t)}{dt} = -\frac{V_C(t)}{R}$$

ולכן:

$$RC \frac{dV_C(t)}{dt} + V_C(t) = 0, \quad V_C(0) = V_0$$

וזוהי המשוואה הדיפרנציאלית המתארת את תגובת המעגל. פתרון המשוואה:

$$V_C(t) = Ae^{Bt} \quad \text{תחילה, נניח פתרון מהצורה הבאה:}$$

$$, A = V_0 \quad \text{נציב את תנאי ההתחלה בפתרון ונקבל:}$$

$$. V_C(t) = V_0 e^{Bt} \quad \text{כלומר:}$$

כעת נציב פתרון זה במשוואה ונקבל:


$$RC \frac{d[V_0 e^{Bt}]}{dt} + V_0 e^{Bt} = 0$$

נגזור ואז נציב $t=0$:

$$RCV_0 B + V_0 = 0 \Rightarrow B = -\frac{1}{RC}$$

לכן סה"כ הפתרון הוא:


$$V_C(t) = V_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

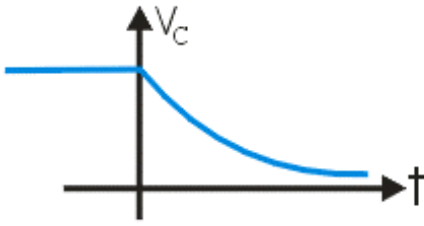

רואים שהמתח רציף אך בזרם יש קפיצה:

לפני זמן $t=0$ הזרם הוא אפס, כי המתח קבוע, ולאחר זמן $t=0$ מתקיים:

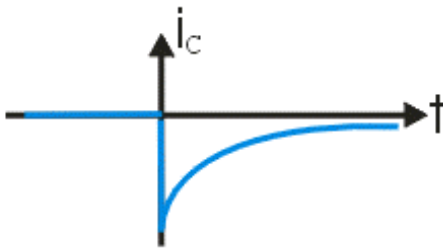
$$i_C(t) = C \frac{dV_C(t)}{dt} = C \frac{d \left[V_0 e^{-\frac{t}{RC}} \right]}{dt} = -C \frac{V_0}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} = -\frac{V_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$



$$RC = \frac{V}{A} \cdot \frac{Cb}{V} = \frac{Cb}{A} = \frac{Cb}{Cb/sec} = sec$$

הגודל RC נקרא "קבוע הזמן של המעגל", והמימד שלו הוא שניות:

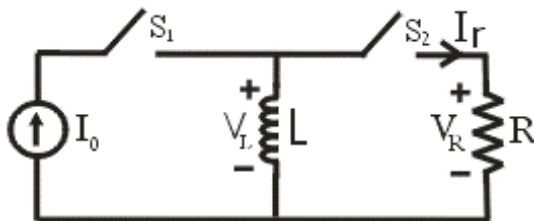כאמור, הבעיה שלעיל מכונה Zero Input Response או בקיצור: ZIR. בבעיות אלו אין עירור חיצוני (כגון מקור מתח או זרם) המשפיע על המעגל (או שמיניחים שהוא מאופס), אך ישנם תנאי התחלה (כמו המתח ההתחלתי על הקבל בדוגמה שלעיל) שגורמים לפעולת המעגל.



מעגל RL

המתג S_1 סגור עד $t=0$. ברגע $t=0$ המתג S_1

נפתח ו- S_2 נסגר בו-זמנית.

ברור לכן כי $i_L(t=0) = I_0$.

לפי KVL החל מרגע $t=0$ מתקיים:

$$L \frac{di_L}{dt} - V_R = 0$$

$$i_r = -i_L \quad \text{לפי KCL:}$$

$$V_R = Ri_r = -Ri_L \quad \text{נציב את הקשר:}$$

$$L \frac{di_L}{dt} + i_L R = 0 \quad \text{ונקבל:} \quad \text{כאשר נזכור ש: } i_L(t=0) = I_0$$

וזוהי המשוואה הדיפרנציאלית המתארת את תגובת המעגל.

פתרון המשוואה הדיפרנציאלית:

$$i_L(t) = Ae^{Bt} \quad \text{תחילה, נניח פתרון מהצורה הבאה:}$$

$$i_L(t) = I_0 e^{Bt} \quad \text{נציב את תנאי ההתחלה בפתרון ונקבל: } A = I_0, \text{ כלומר:}$$

לחישוב B נציב במשוואה את מה שקיבלנו:

$$L \frac{d[I_0 e^{Bt}]}{dt} + R I_0 e^{Bt} = 0$$


$$LI_0Be^{Bt} + RI_0e^{Bt} = 0$$

$$(LB + R)e^{Bt} = 0$$

$$LB + R = 0 \Rightarrow B = -\frac{R}{L}$$


ולכן הפתרון הוא:

$$i_L(t) = I_0 e^{-\frac{R}{L}t}$$

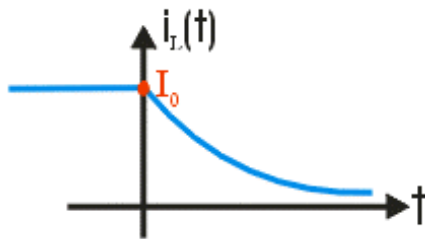

ועבור המתח נקבל:
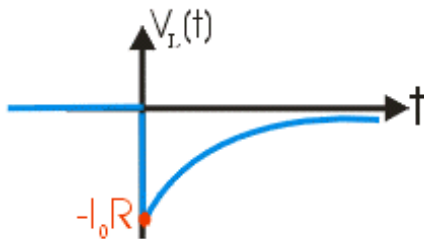
$$V_L(t) = -L \cdot I_0 \cdot \frac{R}{L} e^{-\frac{R}{L}t} = -I_0 R e^{-\frac{R}{L}t}$$




שתי הדוגמאות לעיל היו עבור מעגלים ללא מקורות (מקורות אפס) אך עם תנאי התחלה.

נסכם: **ZIR היא תגובה לתנאי ההתחלה כאשר אין עירור חיצוני במעגל.**

כעת נעבור למקרה ה ZSR Zero State Response. זהו המקרה המשלים בו תנאי ההתחלה הינם אפס (או שמניחים שהם מאופסים) אך קיים עירור במעגל.

פתרון ה- ZSR

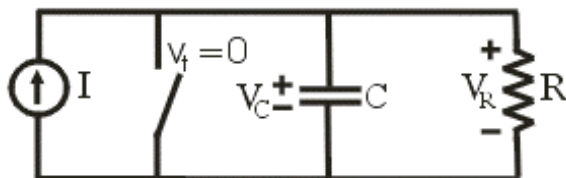

נתבונן במעגל הבא:

ב- $t = 0$ המתג נפתח. נתון: $V_C(0) = 0$.

עבור הזמן $t > 0$, נקבל מתוך KVL: $V_C = V_R = V$

ומתוך KCL: $C \frac{dv}{dt} + \frac{V}{R} = I$

יש לפתור משוואה דיפרנציאלית זו עם תנאי התחלה $V(t=0) = 0$.

לפני שנפתור פורמלית את הבעיה, ננסה להבין את הפתרון באופן אינטואיטיבי:

כיוון שהמתח על קבל הוא רציף: $V_C(0^-) = V_C(0^+)$, אז עבור $t=0^+$ נקבל: $V(0^+) = 0$, כלומר: המתח על הקבל חייב להישאר אפס גם ברגע הראשון לאחר פתיחת המתג, ולפיכך הקבל הוא קצר ולכן כל הזרם עובר דרכו:


$$C \frac{dv}{dt} \Big|_{(t=0^+)} = I$$

עבור $t \rightarrow \infty$ (המצב העמיד של המעגל), כל הזרם יזרום דרך הנגד,

$$\frac{dV_C}{dt} = 0, \text{ מכיוון שהקבל נהיה נתק:}$$

$$V(t \rightarrow \infty) = IR \Leftarrow \frac{V(t \rightarrow \infty)}{R} = I \text{ ולכן}$$

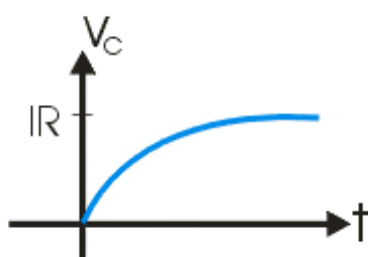על כן, מידעת האסימפטוטות ב- $t = 0$ ו- $t \rightarrow \infty$, ניתן לתאר באופן סכמתי את המתח V_C :



כעת נעבור לפתרון הפורמלי:
הפתרון הכולל של משוואה מהסוג הזה הוא:

$$V = V_n + V_p$$

פתרון כולל ← פתרון משוואה הומוגנית ← פתרון פרטי התלוי במבוא

את הפתרון הזה, תמיד נכפיל בפונקציה מדרגה $u(t)$, שכן העירור החל לפעול רק בזמן $t = 0$ ולפני זה ת"ה הם אפס, לכן התגובה כולה היא תמיד אפס עבור $t < 0$. אם העירור הוא עירור מוזן לזמן $t = t_0$, אז נכפיל בהתאם ב- $u(t - t_0)$.

נפרט מהם שני סוגי הפתרונות: פתרון המשוואה ההומוגנית הוא פתרון המד"ר שקיבלנו, כאשר מאפסים את צד ימין של המשוואה: $C \frac{dV_n}{dt} + \frac{V_n}{R} = 0$. פתרון זה נועד לאלץ ת"ה אפס. גם כאן מנחשים פתרון אקספוננציאלי $K_1 e^{Bt}$ ופותרים כמו במקרה ה-ZIR, אך נישאר עדיין עם הקבוע K_1 שייקבע רק בהמשך. נקבל: $V_n = K_1 e^{Bt}$, $B = -\frac{1}{RC}$.

הפתרון הפרטי הוא פתרון המד"ר: $C \frac{dV_p}{dt} + \frac{V_p}{R} = I$. כדי לפתור משוואה זו, ננחש לרוב פתרון שהוא מצורת העירור: מכיוון שבמקרה זה הזרם I הוא קבוע, אנו ננחש פתרון שגם הוא קבוע: $V_p = A$. מהצבת הפתרון במד"ר נקבל: $0 + \frac{A}{R} = I$ (כי נגזרת של קבוע היא אפס), ולכן נסיק שהפתרון הפרטי הוא: $V_p = RI$.

נשים לב שמכיוון שמתקיים: $\frac{dV}{dt} = \frac{dV_p}{dt} + \frac{dV_n}{dt}$, אז סכום שתי המשוואות שלעיל נותן בדיוק את המשוואה המקורית שהיינו צריכים לפתור, ואשר עבורה מתקיימים ת"ה אפס.

סה"כ קיבלנו:

$$\text{עבור } t > 0 \quad \begin{cases} V_n = K_1 e^{-\frac{t}{RC}} \\ V_p = RI \end{cases}$$

לכן נסכם את הפתרונות ונציב את תנאי ההתחלה באפס:

$$V(t) = K_1 e^{-\frac{t}{RC}} + RI = IR \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) u(t)$$

\uparrow
 $V(0) = 0$
 \Downarrow
 $K_1 = -IR$

וזהו פתרון ה-ZSR הכולל.

כעת נחזור על הדוגמא הקודמת עם מקור זרם שאינו קבוע: $I_s(t) = I_0 \cos(\omega t)$

המשוואה הדיפרנציאלית תשתנה בהתאם: $C \frac{dv}{dt} + \frac{V}{R} = I_0 \cos(\omega t)$

ניגש למצוא את הפתרון הפרטי.

מכיוון שהעירור הוא סינוסואידלי, נניח פתרון פרטי מהצורה: $V_p = A \cos(\omega t + \phi_1)$

נציב את הפתרון במשוואה:

$$-CAw \sin(wt + \phi_1) + \frac{A}{R} \cos(wt + \phi_1) = I_0 \cos wt$$

$$-CAw [\sin(wt) \cos \phi_1 + \cos(wt) \sin \phi_1] + \frac{A}{R} [\cos(wt) \cos \phi_1 - \sin(wt) \sin \phi_1] = I_0 \cos wt$$

נסדר מחדש:

$$\left[-CAw \cos \phi_1 - \frac{A}{R} \sin \phi_1 \right] \sin wt - \left[ACw \sin \phi_1 - \frac{A}{R} \cos \phi_1 \right] \cos wt = I_0 \cos wt$$

נשווה מקדמים ל- $\sin(wt)$ ו- $\cos(wt)$ ונקבל:

$$I) -CAw \cos \phi_1 - \frac{A}{R} \sin \phi_1 = 0$$

$$II) -CAw \sin \phi_1 + \frac{A}{R} \cos \phi_1 = I_0$$

ממשוואה I מקבלים $\tan(\phi_1) = -wRC$.

נציב ב II $\sin \phi_1 = -wRC \cos \phi_1$ ונקבל:

$$\left[-CAw(-wRC) + \frac{A}{R} \right] \cos \phi_1 = I_0$$

$$A \left[w^2 C^2 R + \frac{1}{R} \right] \cos \phi_1 = I_0$$

$$A = \frac{I_0}{\left(w^2 C^2 R + \frac{1}{R} \right) \cos \phi_1}$$

$$V_p = \frac{I_0}{\left(w^2 C^2 R + \frac{1}{R} \right) \cos \phi_1} \cos(wt + \phi_1) \quad : \text{לכן הפתרון הפרטי הוא}$$

הפתרון ההומוגני זהה לפתרון ההומוגני של הדוגמה הקודמת: מכיוון שמאפסים את אגף ימין של המד"ר מקבלים

$$C \frac{dV_n}{dt} + \frac{V_n}{R} = 0 \quad \text{את אותה משוואה הומוגנית:}$$

הפתרון הכללי הוא פתרון פרטי ועוד פתרון הומוגני: $V = A \cos(wt + \phi_1) + Ke^{-\frac{t}{RC}}$, כאשר את A כבר מצאנו. לבסוף נדרוש שיתקיימו תנאי ההתחלה $V(t=0) = 0$, כלומר:

$$V(t=0) = A \cos \phi_1 + K = 0 \Rightarrow K = -A \cos \phi_1$$

ותגובת ה-ZSR הכללית היא: $V = A \cos(wt + \phi_1) - A \cos \phi_1 e^{-\frac{t}{RC}}$

נסכם: **ZSR היא תגובה לעירור כאשר כל הרכיבים הם במצב אפס בזמן $t = 0^-$.**

פתרון בעיית ZSR ללא ניחוש:

עבור מבוא כללי: $A \frac{dx}{dt} + Bx = F(t)$, נניח פתרון פרטי: $x(t) = y(t)e^{\frac{B}{A}t}$

$$-A \cdot \frac{B}{A} y(t) e^{-\frac{B}{A}t} + A \frac{dy}{dt} e^{-\frac{B}{A}t} + B y(t) e^{-\frac{B}{A}t} = F(t) \quad \text{נציב במד"ר ונקבל:}$$

$$A \frac{dy}{dt} e^{-\frac{B}{A}t} = F(t)$$

$$y(t) = y(0) + \int_0^t \frac{1}{A} F(t') e^{\frac{B}{A}t'} dt' \quad \Leftarrow \quad \frac{dy}{dt} = \frac{1}{A} F(t) e^{\frac{B}{A}t}$$

לכן הפתרון הפרטי הוא:

$$x(t) = y(0) e^{-\frac{B}{A}t} + \frac{1}{A} e^{-\frac{B}{A}t} \int_0^t F(t') e^{\frac{B}{A}t'} dt'$$

$$x(t) = \left[\underbrace{x(0)}_{\text{פתרון הומוגני}} e^{-\frac{B}{A}t} + \frac{1}{A} e^{-\frac{B}{A}t} \int_0^t \underbrace{F(t') e^{\frac{B}{A}t'}}_{\text{פתרון פרטי}} dt' \right] u(t) \quad \text{ופתרון ה-ZSR הכולל הוא:}$$

כאשר $x(0)$ הינו מקדם הכולל את $y(0)$.

תגובה כוללת

התגובה הכוללת של מעגל כללי היא הסכום: פתרון ZIR + פתרון ZSR.

נחזור לדוגמא של מעגל RC עם מקור הזרם הקבוע. ראינו שפתרון ה-ZSR הוא: $V_C = IR \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) u(t)$,

ופתרון ה-ZIR הוא: $V_C = V_0 e^{-\frac{t}{RC}}$. לכן נסכם את התגובה הכוללת: $V(t) = V_0 e^{-\frac{t}{RC}} + IR \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) u(t)$. ניתן להסתכל על הפתרון גם כסכום של פתרון חולף ופתרון עמיד:

חולף עמיד חולף

משום שהאקספוננטים דועכים עם הזמן ($t \rightarrow \infty$).

יש לשים לב שלפתרון העמיד תורם העירור בלבד. לפתרון החולף תורמים גם העירור וגם המצב ההתחלתי.

נלמד כעת מספר מושגים הנוגעים למעגלים חשמליים לינאריים, שישמשו אותנו בהמשך.

לינאריות של התגובה למצב אפס:


לינאריות של התגובה למצב אפס (ZSR), פירושה קשר לינארי בין מוצא המעגל לכניסת המעגל (המבוא). נגדיר קשר לינארי: אם נסמן: $y = H[x]$, כאשר x היא הכניסה (מבוא) ו- y היא תגובת המערכת (מוצא) בתנאי ההתחלה אפס, אז המערכת היא לינארית אם יתקיימו שני התנאים הבאים:

$$H[ax] = aH[x]$$

$$H[x_1 + x_2] = H[x_1] + H[x_2]$$

אי תלות בזמן Time invariance של התגובה למצב אפס:

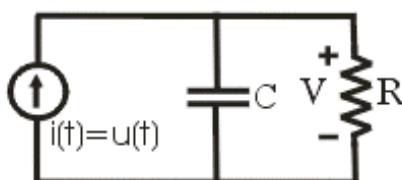בהנחה שהמקור מופעל ברגע מסוים ($t = 0$ למשל) אנו מקבלים תגובה מסוימת. עבור מקור דומה המופעל ברגע $t = \tau$, נקבל את אותה תגובה מוזזת ב- τ .




לדוגמא המעגל הבא:

נניח שנתון: $i(t) = I \cdot u(t)$ (כלומר מקור קבוע החל מרגע אפס).

ראינו כי פתרון ה-ZSR הוא:
$$V(t) = IRu(t) \left[1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right]$$

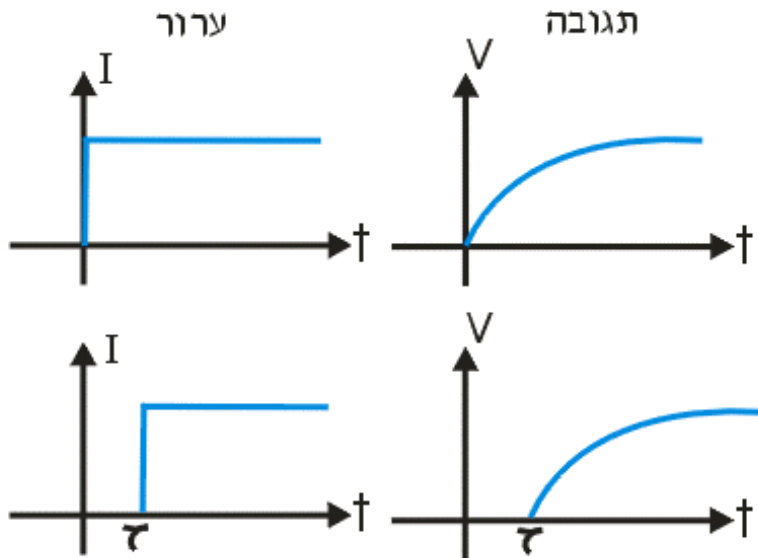נדגים את משמעות אי התלות בזמן ע"י הגרפים הבאים:



כאמור, הזזה בזמן של הכניסה גורמת לאותה הזזה בזמן ביציאה.


הוכחה: עבור המקרה המוזז תהיה $y(t)$ ולכן מתקיימת המד"ר $C \frac{dy(t)}{dt} + \frac{y(t)}{R} = I \cdot u(t - \tau)$.

נציב: $t = t - \tau$, $dt = dt$ ונקבל: $C \frac{dy(t + \tau)}{dt} + \frac{y(t + \tau)}{R} = I \cdot u(t)$. אך ידוע לנו ש: $C \frac{dv(t)}{dt} + \frac{v(t)}{R} = I \cdot u(t)$

נותן את התגובה $v(t)$ ולכן המקרה המוזז ייתן את התגובה:


$$y(t - \tau) = v(t) \Rightarrow y(t) = v(t - \tau) \Rightarrow y(t) = v(t - \tau)$$

דוגמא: מה תהיה התגובה עבור העירור הבא:

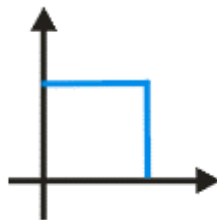

תוך שימוש בעקרון הסופר פוזיציה ועקרון אי התלות בזמן ניתן לרשום:


ידועה לנו התגובה למדרגה:

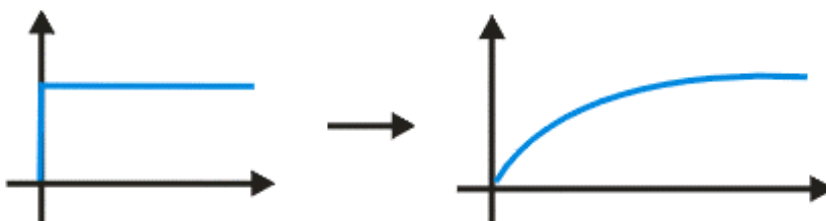

נוכל לפרק פולס לחיסור מדרגה מוזזת ממדרגה בראשית הזמן:



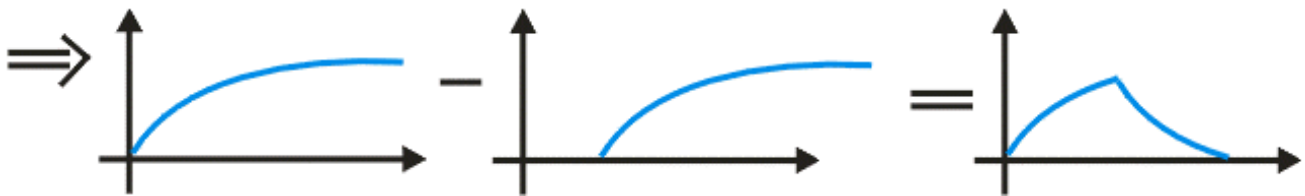ולכן גם לחסר את שתי התגובות למדרגות כדי לקבל את התגובה לפולס:




תגובת הלם Impulse response

למדנו את התגובה לפונקציית מדרגה. לגבי עירור שהוא הלם: $\delta(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} P_{\Delta}(t)$

כאשר נזכיר

את פונקציית הפולס:
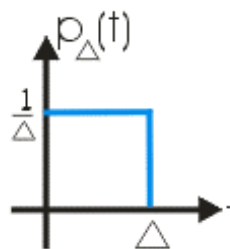
$$P_{\Delta}(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{1}{\Delta} & \Delta > t \geq 0 \\ 0 & t > 0 \end{cases}$$



$$P_{\Delta}(t) = \frac{1}{\Delta} (u(t) - u(t - \Delta))$$

ניתן לרשום

נקרא לתגובת המדרגה $S(t)$. בגלל הלינאריות והאי תלות בזמן התגובה ל- P_{Δ} תהיה:

$$h(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta} (S(t) - S(t - \Delta)) = \frac{ds}{dt} \quad ; \quad h_{\Delta}(t) = \frac{1}{\Delta} (S(t) - S(t - \Delta))$$

ולכן התגובה להלם היא:

מכאן קיבלנו שהתגובה להלם (ZSR) היא הנגזרת של תגובת המדרגה (ZSR).


הערה: תגובת ההלם של מעגל מסומנת ב- $h(t)$.

דוגמאות לפתרונות ZSR:

דוגמא 1:

נתבונן במעגל הבא וננסה למצוא את תגובת הזרם למקור המתח בתנאי התחלה

אפס (ZSR):

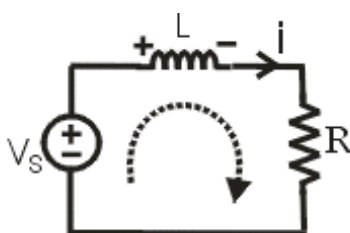

$$\text{מתוך KVL עבור הלולאה נקבל: } L \frac{di}{dt} + iR = V_s(t)$$

$$V_s(t) = u(t) \quad \text{עבור העירור:}$$

$$i(t=0^-) = 0$$

ונקבל את המד"ר: $\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{1}{L}u(t)$ עם ת"ה אפס.

פתרון פרטי: מכיוון שהעירור מתחיל בזמן $t = 0$, והחל מזמן זה העירור נשאר קבוע, ננחש פתרון פרטי קבוע

$$i_p = A \Rightarrow \frac{dA}{dt} + \frac{AR}{L} = \frac{1}{L} \Rightarrow \frac{AR}{L} = \frac{1}{L} \Rightarrow A = \frac{1}{R} \Rightarrow i_p = \frac{1}{R}$$

פתרון הומוגני: שוב ננחש פתרון מהצורה: $i_h = Ae^{Bt}$ ונציב אותו במד"ר: $\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = 0$ ונקבל:

$$i_h = Ae^{-\frac{R}{L}t} \quad A = -\frac{1}{R} \quad \text{ולכן סה"כ: } i_h = -\frac{1}{R}e^{-\frac{R}{L}t}$$

הערה: הנחנו כאן הנחה סמויה ש- $i(t)$ פונקציה רציפה ולכן אם: $i(t=0^-) = 0$ אז גם: $i(t=0) = 0$. הנחה זו אכן מתקיימת במקרה זה. בהמשך נראה מתי הנחה זו לא מתקיימת.

$$i(t) = S(t) = \frac{1}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right) u(t) \quad \text{אם כך, תגובת ה-ZSR הכוללת למדרגה היא:}$$

כזכור, תגובת ההלם היא הנגזרת של התגובה למדרגה:

$$h(t) = \frac{ds}{dt} = \frac{1}{R} \left[\frac{R}{L} e^{-\frac{R}{L}t} \right] u(t) + \frac{1}{R} \left[1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right] \delta(t) = \frac{1}{R} \cdot \frac{R}{L} e^{-\frac{R}{L}t} u(t) = \frac{1}{L} e^{-\frac{R}{L}t} u(t)$$

כל האיבר הזה מתאפס:

ה- δ היא אפס בכל הזמנים פרט ל- $t = 0$.
אם נציב זמן זה, המקדם שלפני ה- δ יתאפס.
לכן בכל הזמנים האיבר הוא אפס.

נתבונן בפתרון שמצאנו ונבחין כי צורתו דומה לפתרון משוואה הומוגנית מסדר ראשון. תופעה זו צפויה מראש שכן המד"ר אותה פתרנו הינה הומוגנית עבור $t > 0$, כי בזמנים אלו הפונקציה $\delta(t)$ שווה זהותית לאפס. פונקצית ההלם, אם כן, גורמת רק ל"עדכון" של תנאי ההתחלה.

ננסה כעת לפתור בצורה ישירה את המד"ר $\frac{dh}{dt} + \frac{R}{L}h = \frac{1}{L}\delta(t)$, לא ע"י שימוש במעבר דרך פונקצית המדרגה.

בעיה זו הינה בעיית ZSR. לפיכך נתון כי $h(t=0^-) = 0$ ועל כן: $h(t < 0) = 0$.

מתוך התבוננות במד"ר, ניתן להבחין כי $h(t)$ מכילה אי רציפות מסדר ראשון (קפיצה סופית) בראשית, כך שהנגזרת שלה מכילה הלם. $h(t)$ אינה יכולה להכיל קפיצה אינסופית בראשית (הלם או נגזרותיה), כיוון שאז המד"ר לא תתקיים (אגף ימין היה צריך להכיל גם נגזרות של הלם).

עבור הזמנים $t > 0$, כאמור המשוואה היא הומוגנית: $\frac{dh}{dt} + \frac{R}{L}h = 0$. לכן הופעתה של פונקצית ההלם בזמן

$t = 0$, רק תשנה לנו את תנאי התחלה לת"ה חדש בזמן $t = 0^+$.

אם כן נסיק כי: $h(t) = i_h(t)u(t)$, כאשר $i_h(t)$ הינה פתרון של המשוואה ההומוגנית המתאימה. כל שנותר לעשות

הוא למצוא מהם תנאי ההתחלה בזמן $t = 0^+$ שנוצרו ע"י ההלם, ולפתור את המשוואה ההומוגנית.

על מנת למצוא את ת"ה $h(t=0^+)$, נבצע אינטגרציה מזמן $t = 0^-$ ועד לזמן $t = 0^+$ על המד"ר:

$$\int_{0^-}^{0^+} h'(t)dt + \frac{R}{L} \int_{0^-}^{0^+} h(t)dt = \frac{1}{L} \int_{0^-}^{0^+} \delta(t)dt$$

כדי לפתור את המשוואה הזו, נזכור ש- $h(t)$ מכילה קפיצה סופית בלבד בראשית ועל כן האינטגרל על פניה בתחום


$$h(0^+) - h(0^-) + \frac{R}{L} \cdot 0 = \frac{1}{L} \cdot 1 \quad \text{לכן נקבל: } \int_{0^-}^{0^+} \delta(t) dt = 1$$

אמרנו כבר ש- $h(0^-) = 0$, כי זהו פתרון ZSR, ולכן סה"כ: $h(0^+) = \frac{1}{L}$, וזהו ת"ה החדש שחיפשו.

כעת, אם נפתור את המד"ר: $\frac{dh}{dt} + \frac{R}{L}h = 0$; $h(0^+) = \frac{1}{L}$; נקבל: $h(t) = \frac{1}{L} e^{-\frac{R}{L}t} u(t)$. כמובן שהגענו לאותו פתרון בשתי הדרכים.

לסיכום: במד"ר בה מופיעה פונקצית הלם באגף ימין ניתן להסיק כי השפעתה הינה שינוי של ת"ה מזמן $t = 0^-$ (בו הם אפס) לזמן $t = 0^+$ ופתרון המד"ר עבור $t > 0$ יהיה זהה לפתרון המשוואה ההומוגנית עם ת"ה החדש.

דוגמא 2:

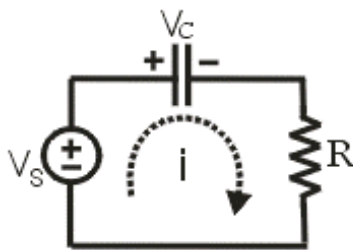

נמצא את תגובת הזרם (ZSR) לעירור מדרגה בתנאי התחלה אפס במעגל הבא, וגם את תגובת ההלם:

נרשום את הקשרים הבאים:

$$i = i_c = i_r = C \frac{dV_c}{dt} \quad V_c = V(0) + \frac{1}{C} \int_0^t i dt$$

מתוך KVL נקבל:

$$V_s(t) = V_c + V_R$$

$$V_s(t) = V(0) + \frac{1}{C} \int_0^t i dt + iR$$

נתון עירור מדרגה: $V_s(t) = u(t)$, ות"ה $V(0) = 0$ (כי אנו מחפשים פתרון ZSR).

נרשום את המשוואה מחדש במונחי המטען במקום הזרם. מתקיים: $i = \frac{dq}{dt}$, ולכן מהצבה במשוואה נקבל:


$$u(t) = \frac{1}{C} q + R \frac{dq}{dt}$$

$$\begin{cases} \frac{dq}{dt} + \frac{1}{RC} q = \frac{1}{R} u(t) \\ q(0) = 0 \end{cases} \quad \text{באופן שקול:}$$

הפתרון הוא: $q(t) = C \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) u(t)$ ומכאן נגזור:

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = \frac{1}{R} e^{-\frac{t}{RC}} u(t)$$

↓

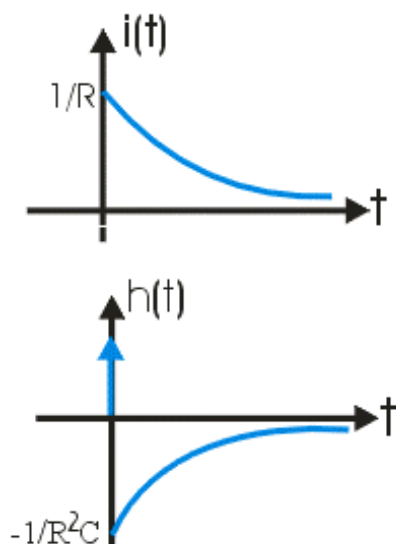

$$h(t) = \frac{di(t)}{dt} = -\frac{1}{R^2C} e^{-\frac{t}{RC}} u(t) + \frac{1}{R} \delta(t)$$

גישת פתרון שונה לדוגמא זו :

$$\frac{1}{C} \int_0^t i dt + V(0) + iR = V_s(t)$$

$$(*) \quad \frac{1}{C} i + i'R = V_s'(t) \quad \text{נבצע גזירה של כל אברי המשוואה :}$$

תחילה נפתור בעיית ZSR (עם תנ"ה 0) עבור מקור מדרגה $u(t)$ כלומר :

$$(**) \quad \begin{cases} \frac{1}{C} i_1 + i_1' R = u(t) \\ i_1(0) = 0 \end{cases}$$

נשים לב שלמרות שנתון $V_s(t) = u(t)$ ולפי המשוואה (*) היינו צריכים להציב : $V_s'(t) = u'(t) = \delta(t)$, בכל זאת הצבנו $u(t)$ ב- (**). נפתור קונפליקט זה ע"י גזירת הפתרון ל- (**).


$$i_1(t) = C \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) u(t) \quad \text{כפי שכבר ראינו, הפתרון למשוואה (*) הוא :}$$

אבל כאמור כעת עלינו לגזור על מנת לקבל את הפתרון האמיתי :

$$i(t) = i_1'(t) = \frac{1}{R} e^{-\frac{t}{RC}} u(t) + C(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \delta(t) = \frac{1}{R} e^{-\frac{t}{RC}} u(t)$$

$$\text{ולכן : } h(t) = i'(t) = -\frac{1}{R^2C} e^{-\frac{t}{RC}} u(t) + \frac{1}{R} \delta(t)$$

דוגמא 3 :

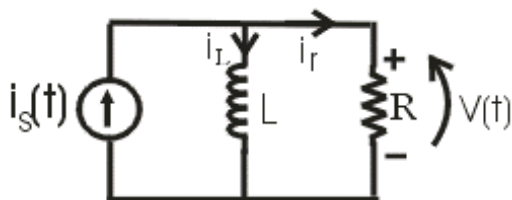

במעגל הבה, מצא את המתח $V(t)$:

$$\begin{aligned} L \frac{di_L}{dt} &= i_r R & \text{פתרון :} \\ i_L(t) + i_r(t) &= i_s(t) \end{aligned}$$

\Downarrow

$$i_L(t) + \frac{L}{R} \frac{di_L}{dt} = i_s(t)$$

$$\text{עבור העירור : } i_s(t) = u(t) \cdot I_s, \quad i_L(0) = 0 \quad \text{נקבל : } i_L(t) + \frac{L}{R} \frac{di_L}{dt} = u(t) \cdot I_s$$

$$i_r(t) = e^{-\frac{R}{L}t} u(t) \cdot I_s \quad \Leftarrow \quad i_L(t) = \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right) u(t) \cdot I_s \quad \text{הפתרון המתקבל הוא :}$$

$$\text{ולכן המתח הוא : } V(t) = L \frac{di_L}{dt} = R e^{-\frac{R}{L}t} u(t) \cdot I_s$$

בואו נראה את התפלגות ההספק בכל רגע ורגע :

$$P_s(t) = V(t) \cdot i_s(t) = [I_s u(t)] \cdot \left[R e^{-\frac{R}{L}t} I_s u(t) \right] = R \cdot I_s^2 \cdot e^{-\frac{R}{L}t} u(t) \quad \text{ההספק המסופק ע"י המקור :}$$


$$P_L(t) = V(t) \cdot i_L(t) = R I_S^2 e^{-\frac{R}{L}t} \cdot \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right) u(t)$$

ההספק הנאגר ע"י הסליל:


$$P_r(t) = V(t) \cdot i_r(t) = R I_S^2 e^{-2\frac{R}{L}t} u(t)$$

וההספק המתבזבז על הנגד:

התפלגות ההספק באופן גרפי:

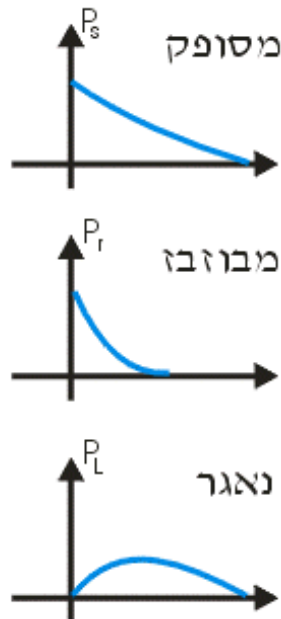

כלומר, ניתן לראות שסכום ההספק המבזבז וההספק הנאגר שווה בדיוק להספק המסופק למעגל.

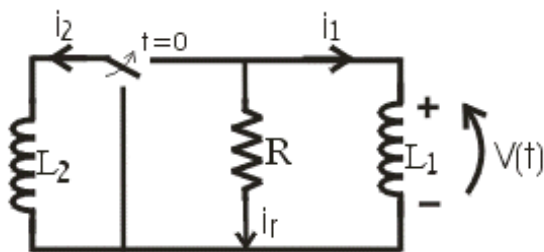

דוגמא 4:

ZIR מצא את $V(t)$ במעגל הנתון.

$$i_1(0) = 0$$

$$i_2(0) = I_0$$

פתרון: מתוך KCL:

$$i_1 + i_2 + i_r = 0$$

$$V_r = V_1 = V_2 = V$$

$$i_1 = i_1(0) + \frac{1}{L_1} \int V dt$$

$$i_2 = i_2(0) + \frac{1}{L_2} \int V dt$$

$$i_1(0) + \frac{1}{L_1} \int V dt + i_2(0) + \frac{1}{L_2} \int V dt + \frac{V}{R} = 0$$

נציב במשוואה הראשונה:

$$i_1(0) + i_2(0) + \left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}\right) \int V dt + \frac{V}{R} = 0$$

$$\left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}\right)V + \frac{V'}{R} = 0 \quad \text{נגזור } \frac{d}{dt} \text{ ונקבל:}$$

$$V + \frac{1}{R\left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}\right)}V' = 0$$

שימו לב שעבור משוואות הומוגניות, תמיד נעדיף להביא את המד"ר לצורה שבה המקדם של הנגזרת הגבוהה ביותר הוא 1. באופן זה נוכל לדעת מיידית את המקדם בחזקה של האקספוננט:

$$y' + By = 0 \Rightarrow y(t) = Ae^{-\frac{1}{B}t}$$

$$V(t) = V_0 e^{-R\left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}\right)t} \quad \text{בחזרה למקרה שלנו, מאותם שיקולים:}$$

$$i_R(t) = \frac{V(t)}{R} = \frac{V_0 e^{-R\left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}\right)t}}{R} \quad \text{נמצא את הקבוע } V_0 :$$

$$i_1(t) + i_R(t) + i_2(t) = 0 \quad \text{מתקיים תמיד:}$$

נתון כי ב $t=0$ מתקיים: $i_1(0) = 0$; $i_2(0) = I_0$ ולכן נציב:

$$i_1(t=0) + i_R(t=0) + i_2(t=0) = 0 \Rightarrow 0 + i_R(t=0) + I_0 = 0 \Rightarrow$$

$$i_R(t=0) = -I_0 \Rightarrow \frac{V_0}{R} = -I_0 \Rightarrow V_0 = -I_0 R$$

$$V(t) = -I_0 R e^{-R\left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}\right)t} \quad \text{כלומר סה"כ המתח הוא:}$$